

同济大学计算机系

# 计算机组成原理实验报告



学 号 2351753

姓 名 黄保翔

专 业 计算机科学与技术

授课老师 张冬冬

# 一、实验内容

实现 32 位无符号除法器 and 32 位带符号除法器

## 二、模块建模

### 1、32 位无符号除法器

无符号除法器功能为将两个 32 位无符号数相除,得到一个 32 位商和 32 位余数。本实验分别实现 32 位有符号和无符号除法器,结果为 32 位商 `quotient` 和 32 位余数 `remainder`, 分别存放在 CPU 的专用寄存器 LO 和 HI 中。除法器时钟信号下降沿时检查 `start` 信号,有效时开始执行,执行除法指令时, `busy` 标志位置 1。在执行除法指令时,任何情况下不产生算术异常,当除数为 0 时,运算结果未知,对除法器除数为 0 和溢出情况的发生通过汇编指令中其他指令进行检查和处理。

代码:

```
module DIVU(
    input  [31:0] dividend, //被除数
    input  [31:0] divisor,  //除数
    input      start,       //启动除法运算
    input      clock,
    input      reset,       //高电平有效
    output [31:0] q,         //商
    output [31:0] r,         //余数
    output reg   busy       //除法器忙标志位
);
    reg [4:0] count;
    reg [31:0] reg_q;
    reg [31:0] reg_r;
    reg [31:0] reg_b;
    reg      r_sign;
    wire [32:0] sub_add = r_sign? ({reg_r,q[31]} +
{1'b0,reg_b}):({reg_r,q[31]} - {1'b0,reg_b}); //加、减法器
    assign r = r_sign? reg_r + reg_b : reg_r;
    assign q = reg_q;

    always @(posedge clock or posedge reset)
    begin
        if (reset == 1)
        begin
            count <= 5'b0;
            busy <= 0;
        end
        else
```

```

begin
    if (start&&(!busy))
        begin //初始化
            reg_r    <= 32'b0;
            r_sign    <= 0;
            reg_q    <= dividend;
            reg_b    <= divisor;
            count    <= 5'b0;
            busy     <= 1'b1;
        end
    else if (busy)
        begin //循环操作
            reg_r    <= sub_add[31:0]; //部分余数
            r_sign    <= sub_add[32];
            reg_q    <= {reg_q[30:0],~sub_add[32]};
            count    <= count + 5'b1; //计数器加一
            if (count == 5'b11111) begin
                busy <= 0;
            end
        end
    end
end
endmodule

```

## 2、32 位有符号除法器

有符号除法器和无符号除法器的思路相同，核心代码不变，将输入的补码先进行符号判断，转为绝对值进行计算，得出的商和余数在根据被除数和除数的值进行符号判断，商等于被除数和余数符号的异或，余数的符号等于被除数的符号

```

module DIV(
    input  [31:0] dividend, //被除数?
    input  [31:0] divisor,  //除数
    input          start,   //启动除法运算
    input          clock,
    input          reset,   //高电平有效?
    output [31:0] q,        //商?
    output [31:0] r,        //余数
    output reg     busy     //除法器忙标志?
);
    reg [4:0] count;
    reg [31:0] reg_q;
    reg [31:0] reg_r;
    reg [31:0] reg_b;

```

```

    reg          r_sign;
    wire [31:0] reg_temp_r;
    wire  [32:0] sub_add = r_sign? ({reg_r,reg_q[31]} +
{1'b0,reg_b}):({reg_r,reg_q[31]} - {1'b0,reg_b}); //加0?0减法器
    assign reg_temp_r = r_sign? reg_r + reg_b : reg_r;
    assign r = dividend[31] ? -reg_temp_r : reg_temp_r;
    assign q = dividend[31] ^ divisor[31] ? -reg_q : reg_q;

    always @(posedge clock or posedge reset)
    begin
        if (reset == 1)
        begin
            count    <= 5'b0;
            busy      <= 0;
        end
        else
        begin
            if (start&&(!busy))
            begin //初始0?
                reg_r    <= 32'b0;
                r_sign    <= 0;
                reg_q    <= dividend[31] ? -dividend : dividend; //符号
扩展
                reg_b    <= divisor[31] ? -divisor : divisor; //符号扩展
                count    <= 5'b0;
                busy      <= 1'b1;
            end
            else if (busy)
            begin //循环操作
                reg_r    <= sub_add[31:0]; //部分余数
                r_sign    <= sub_add[32];
                reg_q    <= {reg_q[30:0],~sub_add[32]};
                count    <= count + 5'b1; //计数器加0?
                if (count == 5'b11111) begin
                    busy <= 0;
                end
            end
        end
    end
end
endmodule

```

### 三、测试模块建模

## 1、无符号除法器

```
module DIVU_tb();

    // 定义模块输入输出信号
    reg [31:0] dividend;
    reg [31:0] divisor;
    reg start;
    reg clock;
    reg reset;
    wire [31:0] q;
    wire [31:0] r;
    wire busy;

    // 实例化除法器模块
    DIVU uut (
        .dividend(dividend),
        .divisor(divisor),
        .start(start),
        .clock(clock),
        .reset(reset),
        .q(q),
        .r(r),
        .busy(busy)
    );

    // 生成时钟信号
    initial begin
        clock = 0;
        forever #2 clock = ~clock; // 10ns 周期的时钟信号
    end

    // 测试过程
    initial begin
        clock = 0;
        reset = 1;
        start = 0;
        #10;
        reset = 0;
        dividend = 32'h0000000A; // 10
        divisor = 32'h00000002; // 2
        start = 1; // 结果应为 5
        #10;
        start = 0;
    end
endmodule
```

```
#150;

reset = 1;
#10;
reset = 0;
dividend = 32'h00000000; // 0
divisor = 32'hffffffff; // 4294967295
start = 1; // 结果应为 0
#10;
start = 0;
#150;

reset = 1;
#10;
reset = 0;
dividend = 32'h00000014; // 20
divisor = 32'h00000003; // 3
start = 1; // 结果应为 10/3 ≈ 3.33
#10;
start = 0;
#150;

reset = 1;
#10;
reset = 0;
dividend = 32'haaaaaaaa; // 2863311530
divisor = 32'h55555555; // 1431655765
start = 1; // 结果应为 2
#10;
start = 0;
#150;

reset = 1;
#10;
reset = 0;
dividend = 32'h55555555; // 1431655765
divisor = 32'h7fffffff; // 2147483647
start = 1; // 结果应该为 0
#10;
start = 0;
#150;

reset = 1;
#10;
```

```
        reset = 0;
    end

endmodule
```

## 2、有符号除法器

```
module DIV_tb();
    reg [31:0] dividend;
    reg [31:0] divisor;
    reg start;
    reg clock;
    reg reset;
    wire [31:0] q;
    wire [31:0] r;
    wire busy;

    DIV uut(dividend, divisor, start, clock, reset, q, r, busy);

    initial begin
        clock = 0;
        reset = 1;
        start = 0;
        #10;
        reset = 0;
        dividend = 32'h00000014; // 20
        divisor = 32'h00000003; // 3
        start = 1; // 结果应为 q=6, r=2
        #10;
        start = 0;
        #150;

        reset = 1;
        #10;
        reset = 0;
        dividend = 32'hffffffec; // -20
        divisor = 32'h00000003; // 3
        start = 1; // 结果应为 q=-6, r=-2
        #10;
        start = 0;
        #150;

        reset = 1;
```

```

#10;
reset = 0;
dividend = 32'h00000014; // 20
divisor = 32'hffffffffd; // -3
start = 1; // 结果应为 q=-6, r=2
#10;
start = 0;
#150;

reset = 1;
#10;
reset = 0;
dividend = 32'hffffffec; // -20
divisor = 32'hffffffffd; // -3
start = 1; // 结果应为 q=6, r=-2
#10;
start = 0;
#150;

reset = 1;
#10;
reset = 0;
dividend = 32'h7fffffff; // 2147483647 (最大正数)
divisor = 32'h00000002; // 2
start = 1; // 结果应为 q=1073741823, r=1
#10;
start = 0;
#150;

reset = 1;
#10;
reset = 0;
end


always #2 clock = ~clock;
endmodule

```

## 四、实验结果

### 1、无符号除法器



 

## 2、有符号除法器

